صادق سرگران مادق سرگران

## به نام خدا

## جبرانی پایان ترم طراحی سیستم های دیجیتال

"سوال هشت"

## توضيحات:

برای این مدار، باید یک بخش ترتیبی داشته باشیم که ساعت های شبانهروز رو هندل و شبیهسازی بکند. همچنین یک بخش دیگر هم میخواهیم که خروج ماشین ها، و یک بخش دیگر ورود ماشین ها رو مشخص بکند.

با توجه به اینکه ورود ماشین ها را به صورت Push Button درنظر گرفتهایم (در حالت عادی 0 است و سپس یک پالس یک میسازد)، با لبه منفی هر سیگنال کار میکنیم تا اثر آن Button را اعمال کنیم.

با توجه به توضیحات قبلی، می توان فهمید که مدار ما ویژگیهای زیر را دارد:

- بخش شبیهسازی زمان که هر 200 واحد زمانی ساعت رو یکی به جلو میبرد و ظرفیتهای مختلف پارکینگ (آزاد و دانشگاه) رو
   براساس ساعت جدید ست میکند. در این بخش دقیقا شرایط گفته شده در مسئله اعمال شده است.
- بخش هندل کننده ورود خودروها که با لبه پایین رونده سیگنال ورود کار میکند. این بخش با استفاده از مقدار سیگنال مشخص کننده نوع ورودی (آزاد یا دانشگاه) در لبه پایین رونده سیگنال ورود، درصورت خالی بودن ظرفیت مربوطه (آزاد و دانشگاه) و همچنین خالی بودن ظرفیت کل پارکینگ (پارک شده آزاد + دانشگاه < ظرفیت کل) پارک شده ها را آپدیت کرده و ورود آن ماشین را اعمال میکند.
- نکته : با توجه به اینکه اگر مثلا 215 ماشین آزاد در پارکینگ باشد و ظرفیت آزاد از 200 به 250 برود، اگر 486 امین ماشین بخواهد وارد شود، با توجه به اینکه ظرفیت دانشگاه 500 است و هنوز باید جای خالی داشته باشد، ولی چون ظرفیت پارکینگ پر شده است، نمیتواند وارد شود.
- به همین دلیل خروجیهای free\_is\_vacated\_space و uni\_is\_vacated\_space که به ترتیب نشان دهنده خالی بودن ظرفیت آزاد و دانشگاه است علاوه بر مثبت بودن فضای خالی مربوطهاش، با خالی بودن ظرفیت کل پارکینگ هم چک و ست می-شوند.
- درنهایت بخش خروج ماشین ها که با لبه پایینرونده سیگنال خروج ماشین و استفاده از نوع ماشین خروجی (آزاد و دانشگاه) تاثیر
   خروج ماشین را اعمال می کند.

تنها نکته باقی مانده هم خروجیای است که به مدار اضافه شده است که مربوط به بخش "و همچنین خالی بودن ظرفیت کل پارکینگ (پارک شده آزاد + دانشگاه < ظرفیت کل)" است. این خروجی چک می کند که درمجموع، بیشتر از ظرفیت پارکینگ ورودی نداشته باشیم (در بخش های قبل به کاربرد آن اشاره شد).

صادق سرگران مادق سرگران

## تست بنچ:

1. در این تست بنچ در 3 ساعت اول، 300 ماشین دانشگاه درخواست ورود میدهند. و چون ظرفیت پارکینگ در آن ساعات 200 ماشین است، ظرفیت دانشگاه پارکینگ پر میشود.

```
// Testbench 1:

for (i = 0; i < 600; i = i + 1) begin

#1 car_entered <= !car_entered;


end

Megs

del Ho Data-
Ho Data
```

2. در این تست کیس ابتدا تا ساعت 8 صبح 200 ماشین دانشگاه وارد میکنیم، سپس از 8 تا 13، 300 ماشین دانشگاه و 200 ماشین آزاد هم داخل می کنیم تا ظرفیت پارکینگ پر شود. سپس وضعیت سیگنالهای خروجی را مشاهده می کنیم. می بینیم که ابتدا ظرفیت دانشگاه پر می شود، سپس ظرفیت آزاد و درنتیجه ظرفیت کل پارکینگ. پس از ساعت 13 با کاهش ظرفیت دانشگاه و افزایش ظرفیت آزاد، مشاهده می شود که فضای خالی دانشگاه منفی و آزاد مثبت می شود، ولی چون پارکینگ جای خالی ندارد، سیگنال free\_is\_vacated\_space هم یک نمی شود.

صادق سرگران مادق سرگران

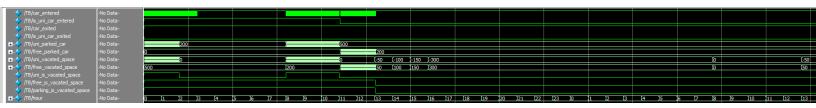

3. در این تست کیس ابتدا هنگامی که ظرفیت کل پارکینگ پر است، درخواست ورود میدهیم و مشاهده می کنیم که تغییری در ماشینهای پارک شده ایجاد نمی شود. سپس در ساعت 16 به بعد، تعدادی از ماشین های دانشگاه را خارج می کنیم، سپس اقدام به ورود تعدادی ماشین دانشگاه می کنیم که مشاهده می کنیم چون ظرفیت خالی برای دانشگاه هنوز وجود ندارد، موفق نمی شویم. سپس تعدادی ماشین آزاد وارد می کنیم تا دوباره ظرفیت پارکینگ پر شود.

```
// Testbench 3:
for (i = 0; i < 600; i = i + 1) begin
    #1 car_entered <= !car_entered;</pre>
end
#1000
for (i = 0; i < 600; i = i + 1) begin
    #1 car_entered <= !car_entered;</pre>
end
#10
is_uni_car_entered = 0;
for (i = 0; i < 400; i = i + 1) begin
    #1 car_entered <= !car_entered;</pre>
end
#100
for (i = 0; i < 50; i = i + 1) begin
    #1 car_entered <= !car_entered;</pre>
end
#500
is_uni_car_exited = 1;
for (i = 0; i < 50; i = i + 1) begin
    #1 car_exited <= !car_exited;</pre>
end
```

صادق سرگران مادی علام میران مادی میران مادی میران مادی میران میران

```
#100
is_uni_car_entered = 1;
for (i = 0; i < 50; i = i + 1) begin
     #1 car_entered <= !car_entered;
end

#100
is_uni_car_entered = 0;
for (i = 0; i < 100; i = i + 1) begin
     #1 car_entered <= !car_entered;
end</pre>
```

